

Chapter 5 - Combinatorial Logic Analysis

1		A_3	A_2	A_1	A_0
	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1
	2	0	0	1	0
	3	0	0	1	1
	4	0	1	0	0
	5	0	1	0	1
	6	0	1	1	0
	7	0	1	1	1
	8	1	0	0	0
	9	1	0	0	1
	A	1	0	1	0
	B	1	0	1	1
	C	1	1	0	0
	D	1	1	0	1
	E	1	1	1	0
	F	1	1	1	1


$$A_3 = 8 + 9 + A + B + C + D + E + F$$

$$A_2 = 4 + 5 + 6 + 7 + C + D + E + F$$


$$A_1 = 2 + 3 + 6 + 7 + A + B + E + F$$

$$A_0 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + B + D + F$$

1 Continued)

 

 2. $G_1 = AB$
 $G_2 = G_1 C$
 $G_3 = D \bar{E}$
 $G_4 = G_2 + G_3$



This shows that either G₁ or G₂ is faulty; one or both are stuck at a Low signal.

1)

2 Chapter 6 Fctns of Combinatorial Logic

Camera
Camera
Camera
Camera




MUX

Y (Data Output)


Camera 1 = D_0 (Default) —
 Camera 2 = D_1 —
 Camera 3 = D_2 —
 Camera 4 = D_3 —

2)

 


3 Chapter 7 - Latches, Flip-Flops, Timers

1. a)

 

Serial Data = Q₃
Output

 b) To Halt the Clock signal I will create an Enable input that will allow the clock signal to be read when the Enable signal is high. Binary# 1111



2)

