

Jackson Diamond



Section 3-2, #8

Code for logic gate:

```
{
  "assign":
    [
      ["x",["&","a","b","c","d"]]
    ]
}
```

Code for timing diagram:


```
{ signal: [
  { name: 'a', wave: 'lh...pl.h...pl' },
  { name: 'b', wave: 'l.hpl.hpl.hpl.' },
  { name: 'c', wave: 'lh.l.h....l..' },
  { name: 'd', wave: 'lh.....pl.....' },
  { name: 'out', wave: 'l.hl.....' },
]
```

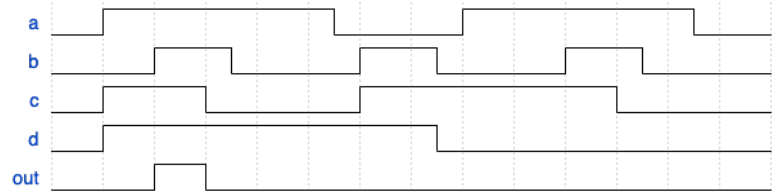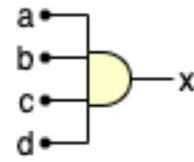


Section 3-3, #14

Code for logic gates:

```
{
  "assign":
    [
      ["x",["|","a","b","c","d","e"]]
    ]
}
```

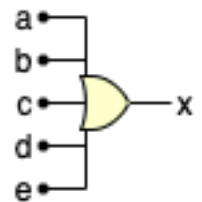

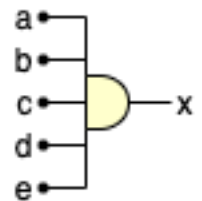
```
{
  "assign":
    [
      ["x",["&","a","b","c","d","e"]]
    ]
}
```



Code for timing diagrams:

And:

```
{ signal: [
  { name: 'a', wave: 'lp|p|p|p|p|p|p|p|p' },
  { name: 'b', wave: 'lh.l.h.l.h.l.h.l.h' },
  { name: 'c', wave: 'lh...l...h...l...h' },
  { name: 'd', wave: 'lh.....l.....h' },
]
```

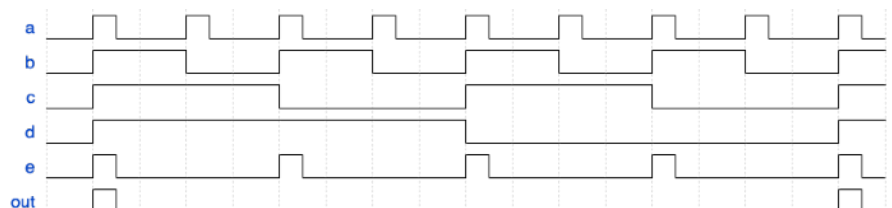


Jackson Diamond

```
{ name: 'e', wave: 'lpl..pl..pl..p' },  
{ name: 'out', wave: 'lpl.....p' },  
}]
```

Or:


```
{ signal: [  
  { name: 'a', wave: 'lplplplplplplplp' },  
  { name: 'b', wave: 'lh.l.h.l.h.l.h.l.h' },  
  { name: 'c', wave: 'lh...l...h...l...h' },  
  { name: 'd', wave: 'lh.....l.....h' },  
  { name: 'e', wave: 'lpl..pl..pl..pl..p' },  
  { name: 'out', wave: 'lh.....plh' },  
}]
```

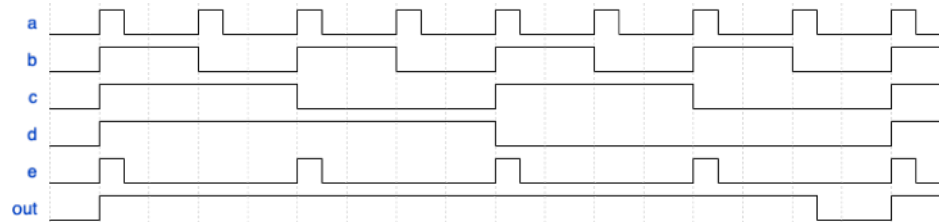

Section 3-4, #18

Code for the logic gate:
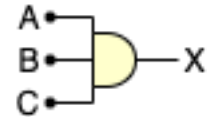
```
{  
  "assign":  
    [  
      ["X",["&","A","B","C"]]  
    ]  
}
```



Code for the timing diagram:

```
{ signal: [  
  { name: 'a', wave: 'lh..pnh..pnh..pnh' },  
  { name: 'b', wave: 'l..h...l...nh..l.' },  
  { name: 'c', wave: 'lnlnlnlnl.plplpnl' },  
  { name: 'out', wave: 'l..nl..nl.....plpl.' },  
}]
```

