

## HW #4

CH6: 4, 7, 11, 15, 20, 21, 23, 29, 34, 45

4.)  $A=1, B=1, S=0, Cout=1$

$A=1, B=0, Cin=1, S=0, Cout=1$

$A=1, B=1, Cout=1, S=1, Cout=1$

Sum is  $S_4, S_3, S_2, S_1 = 1100$

ROUGH AND

+101

1100

7.)  $A=1001, B=1100, B_{xor} \bar{B}=1$

$A=1, B=1, Cin=1, S=1, Cout=1$

$A=0, B=1, Cin=1, S=0, Cout=1$

$A=0, B=0, Cin=1, S=1, Cout=0$

$A=1, B=0, Cin=0, S=1, Cout=0$

SO WE GET 1101

11.) 6 TIMES  $Cin$  to  $Cout$ ,  $Cin$  to  $S$ ,  $A$  to  $S$  AND  $Cout$

SO  $40ns + 6(25ns) + 35ns$

$= 40ns + 150ns + 35ns = \underline{225ns}$

15.)  $A=1100, B=1001$

SO THE OUTPUT IS

$A > B = 1$

$A = B = 0$

$A < B = 0$

$A=1000$

$B=1011$  SO

$A > B = 0$

$A = B = 0$

$A < B = 1$

$A=0100$

$B=0100$

$A > B = 0$

$A = B = 1$

$A < B = 0$

20.)


$A_0$	$A_1$	$A_2$	$Y$
0	0	0	0
1	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
1	0	0	0

$$(\bar{A}_0 A_1 A_2) + (A_0 \bar{A}_1 A_2) + (\bar{A}_0 A_1 \bar{A}_2)$$



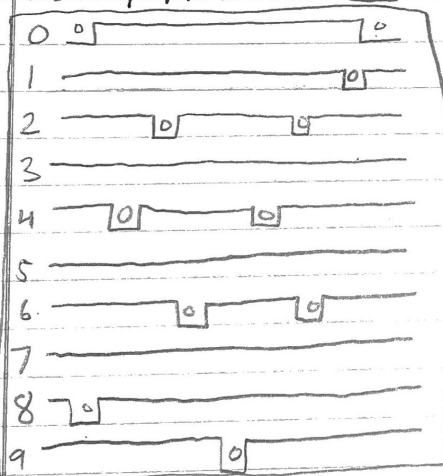21.)

$A_0$  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
 $A_1$  0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0  
 $A_2$  0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0  
 $A_3$  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0



23) THE OUTPUT IS  $A_3 A_2 A_1 A_0 = 1011$ , NOT VALID SINCE NOT IN BETWEEN 0000, 1001

29)  $S_0 = 001111001010$  $S_1 = 010110100110$ OUT =  $D_0 D_2 D_1 D_3 D_3 D_1 D_2 D_0 D_1 D_2 D_3 D_0$ 

0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 XOR

34) BY OBSERVATION, THIS IS NOT WORKING PROPERLY SINCE  
 AT THE BEGINNING  $A=0, B=0, C_{in}=0$  PRODUCES  $\Sigma=0$   $C_{out}=0$   
 BUT  $\Sigma=1$  SO NOT EQUAL, AT FAULT IS THE  $C_{in}$ .

45) A B  $C_{in}$   $C_{out}$   $\Sigma$

0 0 0 0 0

0 0 1 0 1  $\rightarrow 1$

0 1 0 0 1  $\rightarrow 2$  SO  $\Sigma=1$  SO  $\Sigma$  1, 2, 4, 7

0 1 1 1 0

1 0 0 0 1  $\rightarrow 4$

$$\text{SO } \Sigma = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + AB\bar{C}_{in}$$

1 0 1 1 0

1 1 0 1 0

1 1 1 1 1  $\rightarrow 7$

NOW FOR  $C_{out}$  WE HAVE  $C_{out}=1$  SO

$$\Sigma = 3, 5, 6, 7$$

$$\text{SO } C_{out} = \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in}$$

SO SUM OF FULL ADDER

A \ $B C_{in}$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

SO WE CAN MINIMIZE

$$\text{SO } \Sigma = \bar{A}B\bar{C}_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + AB\bar{C}_{in}$$

SO (A)RY FULL ADDER

A \ $B C_{in}$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

SO WE GET

$$A C_{in} + B C_{in} + AB$$

# SUM OF EXPRESSIONS

