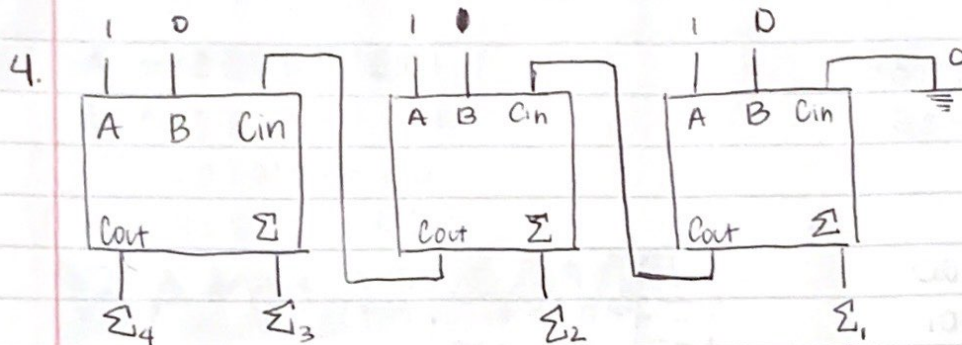


Homework #4

gaby gonzalez

4, 7, 11, 15, 20, 21, 23, 29, 34, 45



$$\Sigma_1 = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$\Sigma_2 = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$\Sigma_3 = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$A=1$$

$$= (1 \oplus 0) \oplus 0$$

$$= (1 \oplus 1) \oplus 1$$

$$B=1$$

$$B=0$$

$$= 1 \oplus 0 = 1$$

$$= 0 \oplus 1$$

$$C_{in}=1$$

$$C_{in}=0$$

$$Cout = AB + (A \oplus B) C_{in}$$

$$= 1$$

$$= (1)(0) + (1 \oplus 0)(0)$$

$$Cout = AB + (A \oplus B) C_{in}$$

$$= 1 + (1)(0)$$

$$= (1)(1) + (1 \oplus 1)(1)$$

$$= 1$$

$$= 1 + 0(1)$$

$$= 1$$

$$\Sigma_3 = (1 \oplus 0) \oplus 1$$

$$\Sigma_4 = AB + (A \oplus B) C_{in}$$

$$A=1$$

$$= 1 \oplus 1$$

$$= (1)(0) + (1 \oplus 0)(1)$$

$$B=0$$

$$= 0$$

$$= 0 + (1)(1)$$

$$C_{in}=1$$

$$= 1$$

$$\Sigma_4 \Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1 = 1101$$

7.

$$A = 1001$$

$$B = 1100$$

$$A_3 A_2 A_1 A_0$$

$$B_3 B_2 B_1 B_0$$

$$A_0 B_0 C_0$$

$$\Sigma_0 = A_0 + (B_0 \oplus C_0) + C_0 = 1 + 1 + 1 = 1$$

$$\text{so } Cout = 1$$

$$A_1 B_1 C_{in} + \Sigma_1 = 0 \quad \& Cout = 1$$


$$\text{so } A - B = 1101$$

$$A_2 B_2 C_{in} \rightarrow \Sigma_2 = 1$$

$$0 \ 0 \ 1 \quad Cout = 0$$

$$A_3 B_3 C_{in} \rightarrow \Sigma_3 = 1$$


$$1 \ 0 \ 0 \quad Cout = 0$$

 = 3 connect



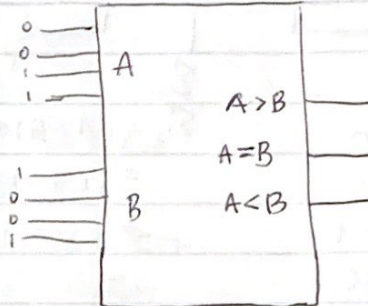11. $\text{total} = 40 + 6(25) + 35$
 $= 40 + 150 + 35$
 $= 225 \text{ ns}$

- 15 a) $A_3 A_2 A_1 A_0 = 1100$
 $B_3 B_2 B_1 B_0 = 1001$
 $A > B$ is high and
 Others low



- b) $A_3 A_2 A_1 A_0 = 1000$
 $B_3 B_2 B_1 B_0 = 1011$
 $A < B$ is ~~low~~ and others low
 HIGH

- c) $A_3 A_2 A_1 A_0 = 0100$
 $B_3 B_2 B_1 B_0 = 0100$
 $A = B$ is HIGH and others low.

20. Algebra expression: $Y = A_2 A_1 \bar{A}_0 + A_2 A_1 A_0 + \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0$

$A_0 = 10001$ so at $T_0 = (1)(0)(0) + (1)(0)(1) + 000$

$A_1 = 00110$ $= 0 + 0 + 0$

$A_2 = 11100$ $= 0$

$T_1 = 101 + 100 + 001$

$= 0 + 0 + 0$

$= 0$

$T_2 = 110 + 110 + 011 = 1 + 0 + 0 = 1$

$T_3 = 011 + 010 + 111 = 0 + 0 + 1 = 1$

$T_4 = 000 + 001 + 100 = 0 + 0 + 0 = 0$

00110

so output wave



21. $A_0 = 0000010001$

$A_1 = 0001100110$

$A_2 = 0010101010$

$A_3 = 0100010000$



$OUT_0 = 0000 \rightarrow$ active low @ $t_0 + t_{10}$

$OUT_1 = 1000 \rightarrow$ active low @ t_9

$OUT_2 = 0100 \rightarrow$ active low @ $t_3 + t_7$

$OUT_3 = 1100 \rightarrow$ active low @ HIGH

$OUT_4 = 0010 \rightarrow$ active low @ $t_2 + t_6$


$OUT_5 = 1010 \rightarrow$ active HIGH

$OUT_6 = 0110 \rightarrow$ active low @ $t_4 + t_8$

$OUT_7 = 1110 \rightarrow$ active high

$OUT_8 = 0001 \rightarrow$ active low @ t_1

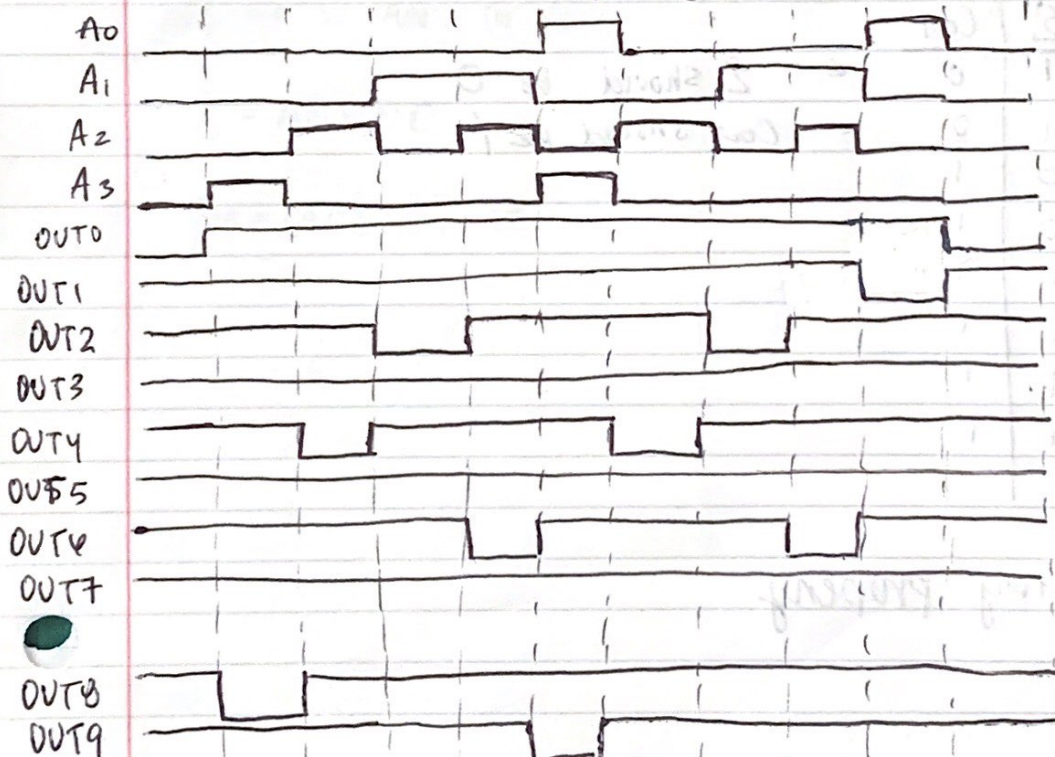$OUT_9 = 1001 \rightarrow$ active low @ t_5



29.

S_0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
S_1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
D_0	P_1	D_2	B_3	D_2	P_1	D_0	D_2	P_1	D_3	D_0	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	

$\leftarrow \Sigma$ should be 0
 \leftarrow Cost should be 1

not working properly

45. $Cout = 3, 5, 6, 7$

AB \ Cin	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

so $Cout = AB + ACin + BCin$

$\Sigma = 1, 2, 4, 7$

AB \ Cin	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

$$\begin{aligned} Z &= \bar{A}B\bar{C}in + A\bar{B}\bar{C}in + \bar{A}\bar{B}Cin + ABCin \\ &= \bar{C}in(\bar{A}B + A\bar{B}) + Cin(\bar{A}\bar{B} + AB) \\ &= \bar{A}B + A\bar{B} + \bar{A}\bar{B} + AB \\ &= \bar{A}(B + \bar{B}) + A(\bar{B} + B) \\ &= 1 \end{aligned}$$

replace w/ AND-OR gates

$\Sigma = A \oplus B \oplus C$

$Cin = (A \oplus B)cin + AB$