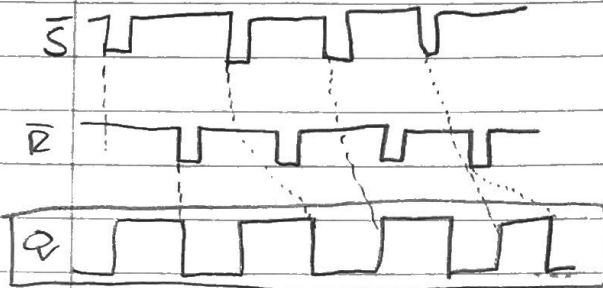


CH 7 # 1, 2, 4, 7, 8, 12, 14, 21, 25


1.)

$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q$ <small>OUTPUT</small>	$\bar{Q}$	COMMENT
1	1	0	0	NO LATCH CHANGE
1	0	0	1	RESET
0	1	1	0	SET
0	0	1	1	N/A




2) FOR S, R WE HAVE

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	N/A	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1


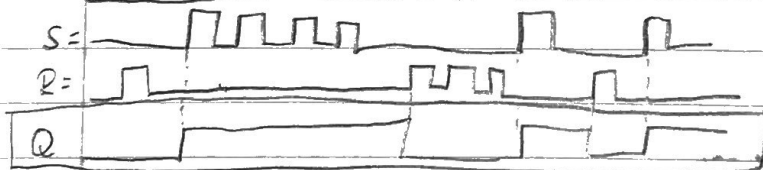


4.)



S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	N/A	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1

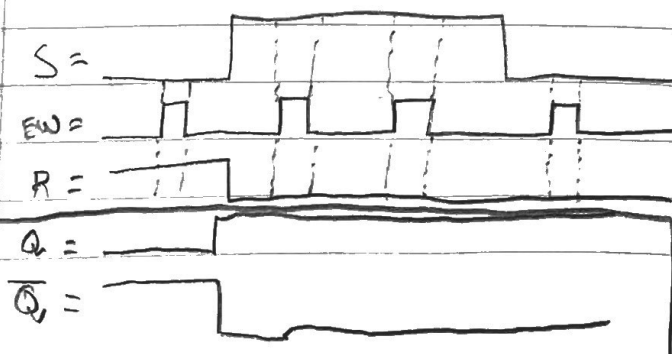

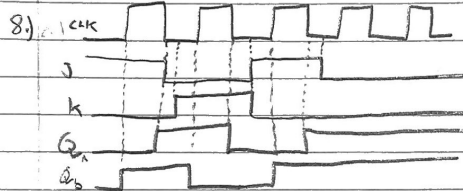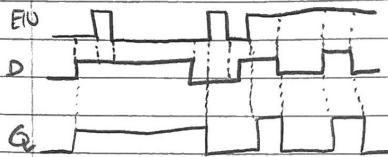- 7.) EN HIGH, D HIGH, Q IS HIGH  
 EN HIGH, D LOW, Q LOW  
 EN LOW, REMAINS SAME.




SO IT IS OFF BY A CLOCK PULSE WIDTH.

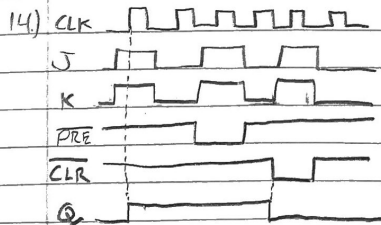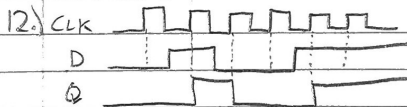

21.)  $t_{w} = 30\text{ns} + 37\text{ns} = 67\text{ns}$  (FULL CLOCK CYCLE)

$$\text{SO } \text{FREQ} = \frac{1}{t_w} = \frac{1}{67\text{ns}} = \frac{1}{6.7 \times 10^{-9}} = 0.01492 \times 10^9 \text{ Hz}$$

SO FREQ = 14.92 MHz

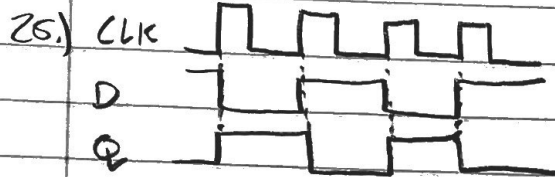

WE CAN SEE THAT THE DIVIDES THE FREQUENCY  
BY TWO SINCE THE PERIOD IS HALF THE PULSE WIDTH.