

PHYS 306 MIDTERM 2

NATASHA JALOWORS

CH. 6

1) (a) $T = \frac{1}{f}$ $T = 32 \text{ ns}$

$32 \text{ ns} = \frac{1}{f}$

$f = \frac{1}{32 \text{ ns}}$

$f = \frac{1}{32} \text{ GHz}$

$f = 0.03125 \text{ GHz}$

(b) Delay = 8 ns per bit


8 bits = 64 ns total delay

$f = \frac{1}{64 \text{ ns}}$

$f = \frac{1}{64} \text{ GHz}$

$f = 0.01563 \text{ GHz}$

(c)

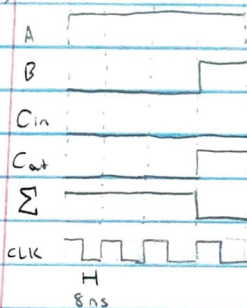

2)

Truth table for $A > B$, $A = B$, $A < B$

| A | A | B | B | $A > B$ | $A = B$ | $A < B$ |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

$A > B$

| A \ B | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

$x = A\bar{B} + A\bar{B}\bar{B} + A\bar{A}\bar{B}$

$A = B$

| A \ B | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|----|----|----|----|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |

$x = \bar{A}\bar{A}\bar{B}\bar{B} + \bar{A}\bar{A}\bar{B}B + \bar{A}AB\bar{B} + \bar{A}AB\bar{B}$


$A < B$

| A \ B | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

$x = \bar{A}\bar{A}B + \bar{A}B + \bar{A}B\bar{B}$

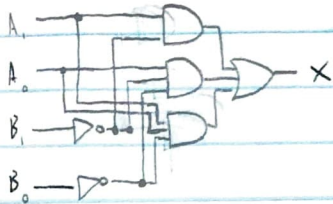
(a) True when $A > B$

$$X = A\bar{B}_1 + A\bar{B}_1\bar{B}_0 + A\bar{A}_0\bar{B}_0$$



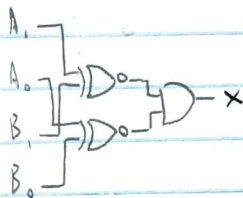
(b) True when $A = B$

$$X = \bar{A}_1\bar{A}_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + \bar{A}_1A_0\bar{B}_1B_0 + A_1A_0B_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_1\bar{B}_0$$




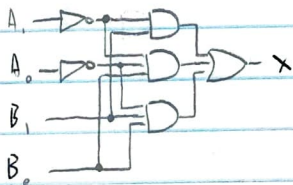(c) True when $A < B$

$$X = \bar{A}_1B_1 + \bar{A}_1\bar{A}_0B_0 + \bar{A}_0B_0$$



(d)

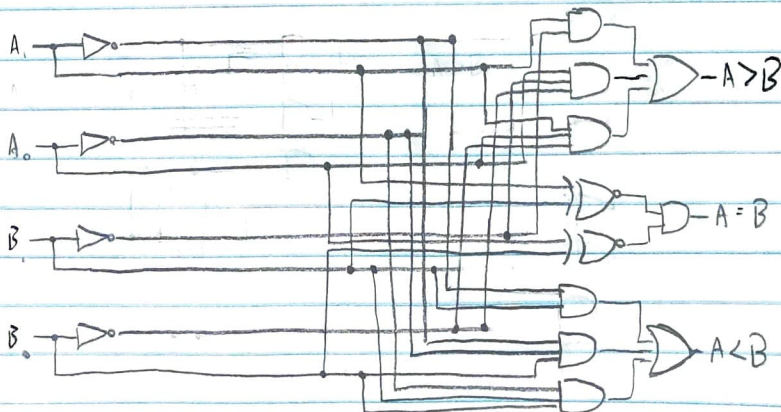

3)

| Binary | Gray |
|--------|------|
| 0000 | 0000 |
| 0001 | 0001 |
| 0010 | 0011 |
| 0011 | 0010 |
| 0100 | 0110 |
| 0101 | 0111 |
| 0110 | 0101 |
| 0111 | 0100 |
| 1000 | 1100 |
| 1001 | 1101 |
| 1010 | 1111 |
| 1011 | 1110 |
| 1100 | 1010 |
| 1101 | 1011 |
| 1110 | 1001 |
| 1111 | 1000 |

Binary: A, B, C, D Gray: A_1, B_1, C_1, D_1

if $C \neq D \rightarrow D_1 = 1$
 if $C = D \rightarrow D_1 = 0$ } XOR

if $B \neq C \rightarrow C_1 = 1$
 if $B = C \rightarrow C_1 = 0$ } XOR

if $A \neq B \rightarrow B_1 = 1$
 if $A = B \rightarrow B_1 = 0$ } XOR


$A_1 = A$

$A_1 = A$


$B_1 = A \oplus B$

$C_1 = B \oplus C$

$D_1 = C \oplus D$



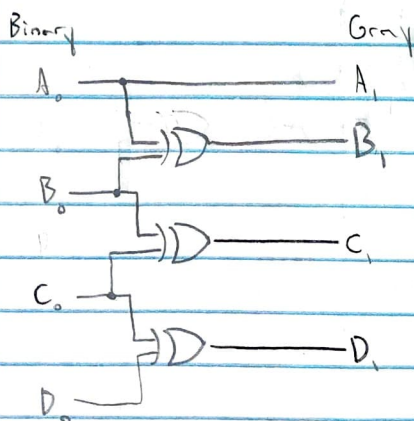


Timing diagram on next page

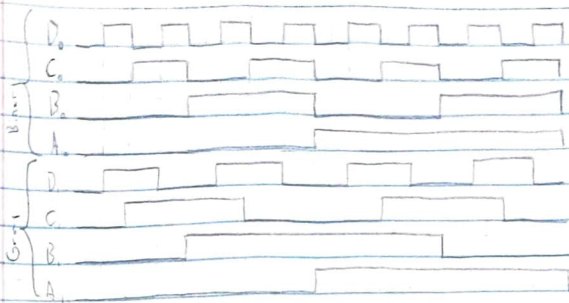




4) HEX → BINARY

| HEX | BINARY | Equation |
|-----|--------|---|
| 1 | 0001 | $A_1 = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 + 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot F$ |
| 2 | 0010 | $A_1 = 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7 + 4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot F$ |
| 3 | 0011 | $A_1 = 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 + 1 \cdot 3 \cdot 8 \cdot F$ |
| 4 | 0100 | $A_1 = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot F$ |
| 5 | 0101 | |
| 6 | 0110 | |
| 7 | 0111 | |
| 8 | 1000 | |
| 9 | 1001 | |
| A | 1010 | |
| B | 1011 | |
| C | 1100 | |
| D | 1101 | |
| E | 1110 | |
| F | 1111 | |

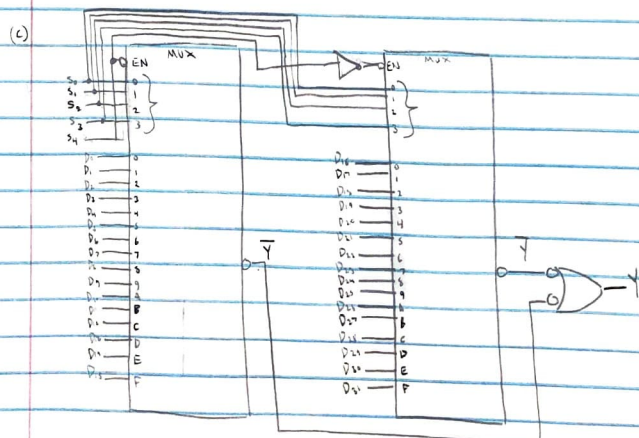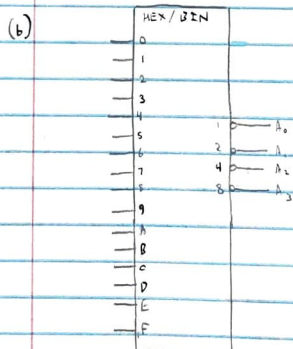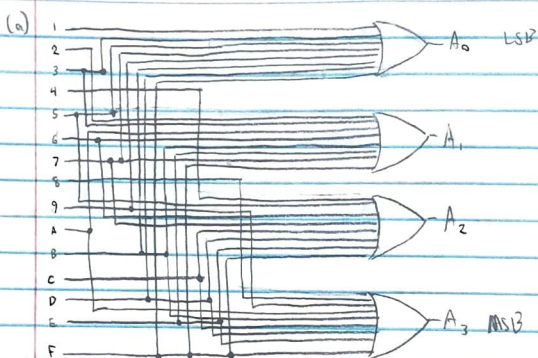



CH. 7

(a & b)

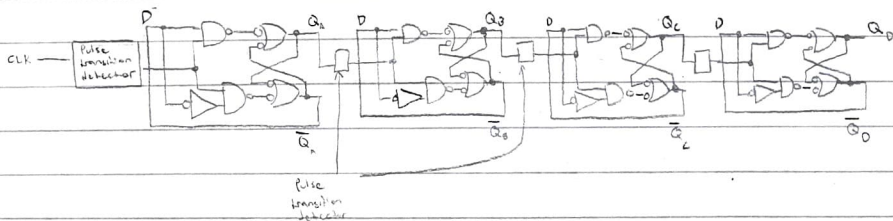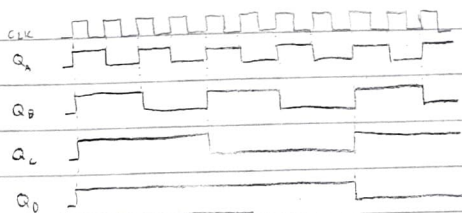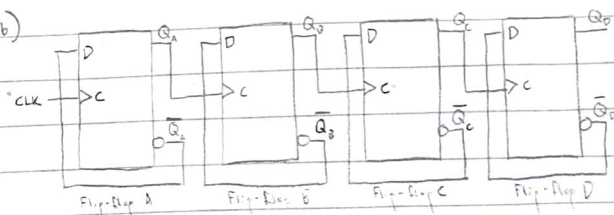

(c)

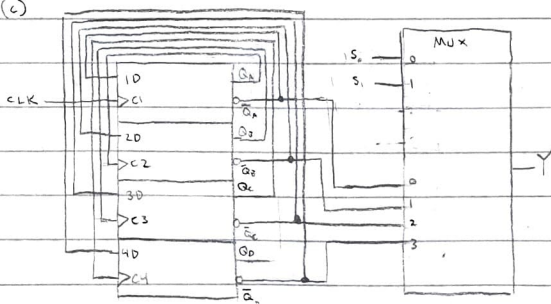

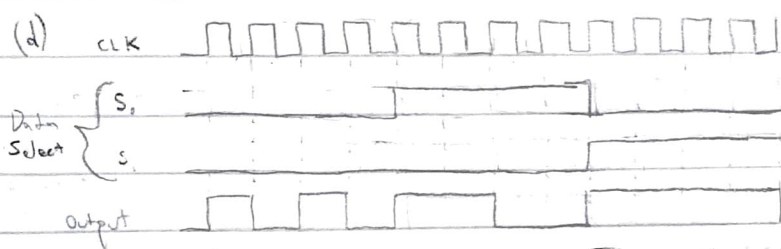

CH. 8 & 9

- 1) This is a bidirectional shift register that shifts the first half of the bits to the left and the second half to the right (assuming Q_0 is the beginning and Q_7 is after the first shift).

