

HW 4 #4, 7, 11, 15, 20, 21, 23, 29, 34, 45

4. $A_0=1, B_0=1, C_{in0}=0, \Sigma_0=0, C_{out0}=1$
 $A_1=1, B_1=0, C_{in1}=1, \Sigma_1=0, C_{out1}=1$
 $A_2=1, B_2=1, C_{in2}=1, \Sigma_2=1, C_{out2}=1$
 $\Sigma_3=1$ $\Sigma_T = 1100$

$$\begin{array}{r} 111 \\ + 101 \\ \hline 1100 \end{array}$$

7. Add/Subt.

$A = 1001$ $A_0=1, C_{in0}=1, B_0=1, \Sigma_0=1, C_{out0}=1$
 $B = 1100$ $A_1=0, C_{in1}=1, B_1=1, \Sigma_1=0, C_{out1}=1$
 $\bar{B} = 0011$ $A_2=0, C_{in2}=1, B_2=0, \Sigma_2=1, C_{out2}=0$
 $A_3=1, C_{in3}=0, B_3=0, \Sigma_3=1, C_{out3}=0$

$\Sigma_T = 1101$


11. $6(C_{in} \text{ to } C_{out}) + (C_{in} \text{ to } \Sigma) + (A \text{ to } \Sigma \text{ and } C_{out}) \leftarrow \text{same time}$
 $6(25ns) + 35ns + 40ns = \boxed{225ns}$ $as(B \text{ to } \Sigma \text{ and } C_{out})$

15. a) $A = 1100, B = 1001$ $A_3=B_3, A_2>B_2, A_1=B_1, A_0<B_0$
 $A > B = 1$

b) $A > B = 0, A = B = 0, \boxed{A < B = 1}$

c) $A > B = 0, \boxed{A = B = 1}, A < B = 0$

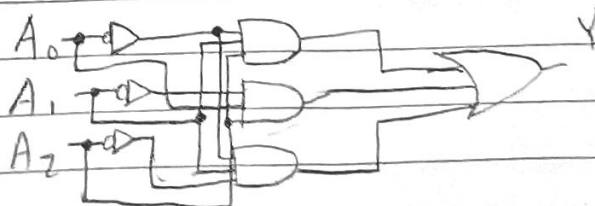
20. $A_0 = 100010$
 $A_1 = 001100$
 $A_2 = 111000$




$(\bar{A}_0 A_1 A_2) + (A_0 \bar{A}_1 A_2) + (A_0 A_1 \bar{A}_2)$

A_0

$Y = 101100$

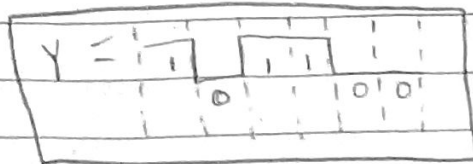

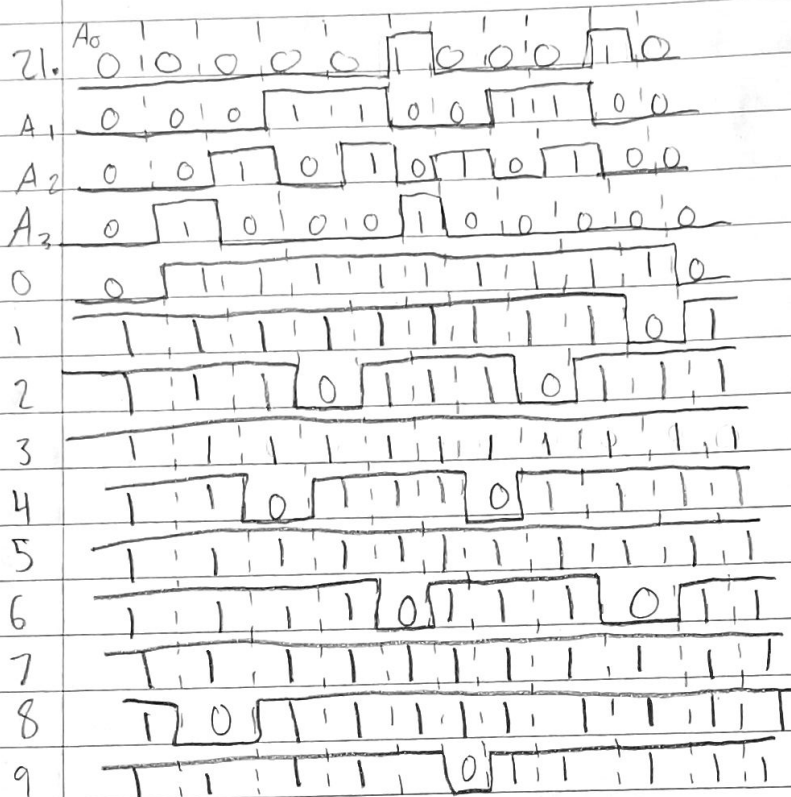


23. OUTPUT = 1011

Not valid because 1011 is not between 0000 and 1001.

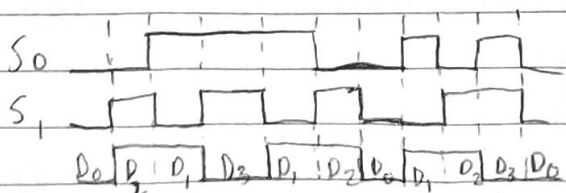29. $D_0 = 0$ $D_1 = 1$ $D_2 = 1$ $D_3 = 0$ $S_0 = 0$ $S_1 =$

S_0 S_1
 0 $0 = D_0$
 0 $1 = D_1$
 1 $0 = D_2$
 1 $1 = D_3$



34. Σ and C_{out} not working properly.
 C_{in} is at fault.

45.

	A	B	C_{in}	C_{out}	Σ
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	1

$$1, 2, 4, 7 = \Sigma$$

$$\Sigma = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$3, 5, 6, 7 = C_{out}$$

$$C_{out} = \bar{A}BC_{in} + A\bar{B}C_{in} + ABC_{in} + ABC_{in}$$

		BC_{in}			
		00	01	11	10
A	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

$$\Sigma = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

		BC_{in}			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	1

$$C_{out} = AC_{in} + BC_{in} + AB$$

