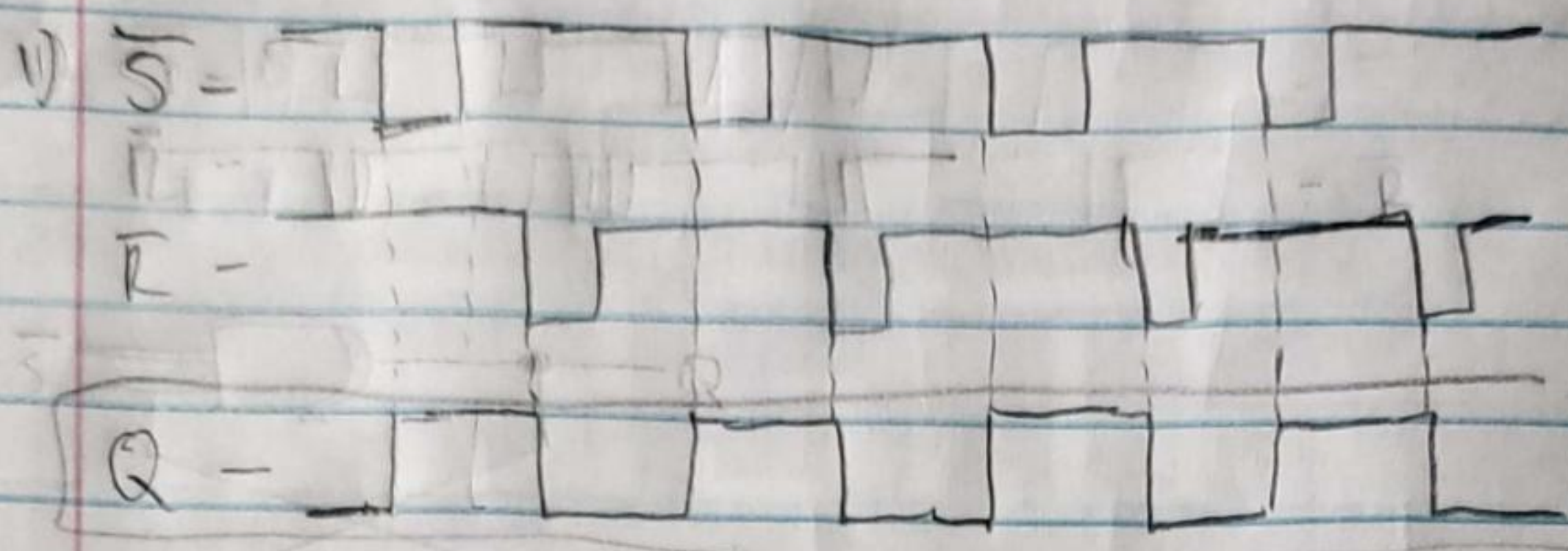


Manul
Alham
4-24-20

HW#5 - Ch. 7 # 1, 2, 4, 8, 17, 18, 21, 25




Active-LOW Input


\bar{S}	\bar{R}	Q	\bar{Q}
1	1	NC	NC
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	1	1


- Set
- Reset

2) Active HIGH S-R Latch


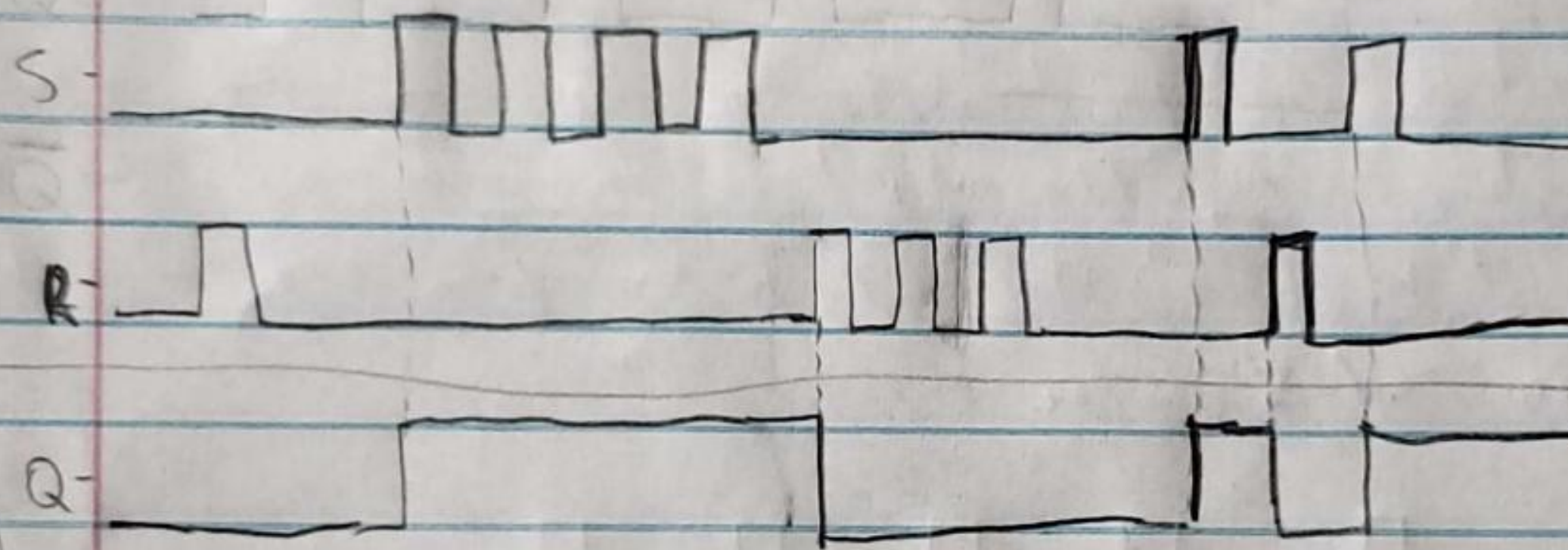


S	R	Q	\bar{Q}
0	0	NC	NC
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	ϕ	ϕ

4) S - 

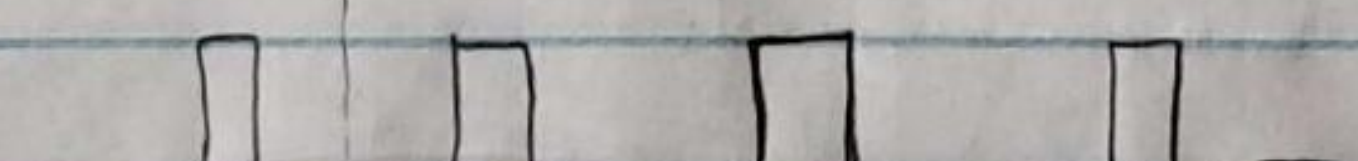EN - 

R - 

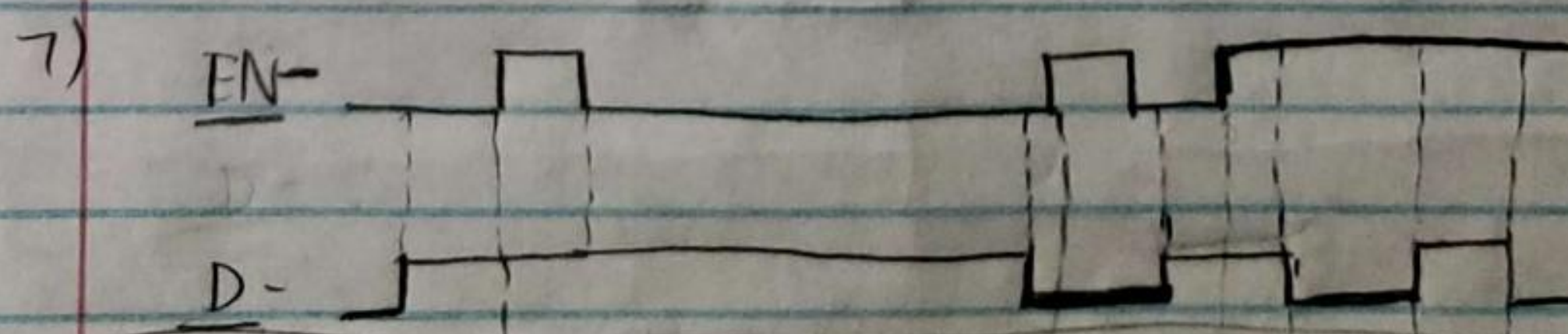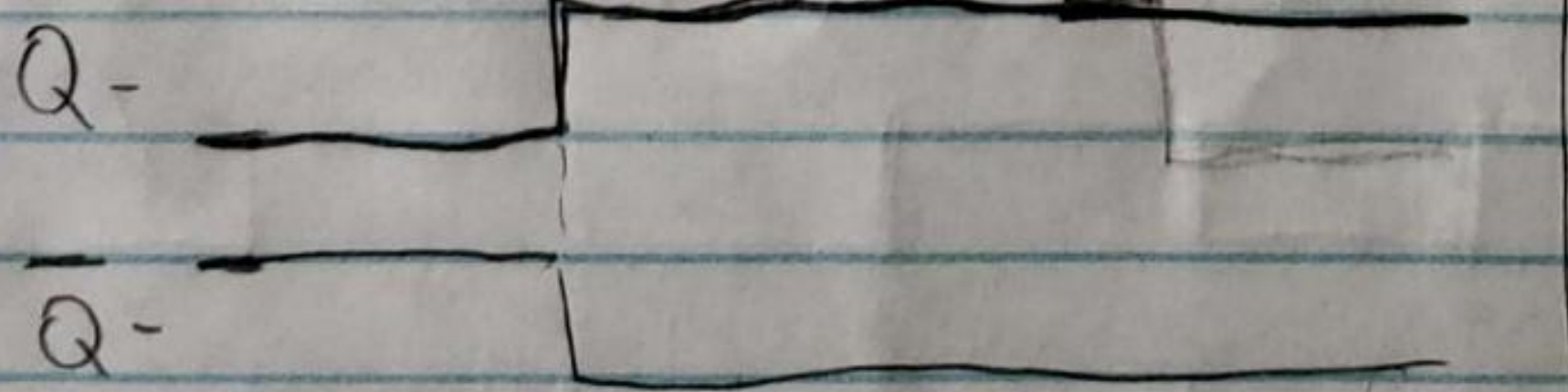

D	EN	Q
1	1	1 (set)
0	1	0 (reset)

CLK	J	K	Q	\bar{Q}
1	0	0	NC	NC
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

8) CLK -

J -

K -

b) Q -

a) Q -

- The difference between the two is that "a" has the clock inverted and "b" does not. The output with the negative flip-flop shifted to the right, and with the regular output, the waveform shifts to the right.

12) CLK -

D -

Q -

14) CLK -


J -

K -

\overline{PRE} -

\overline{CLR} -

Q -

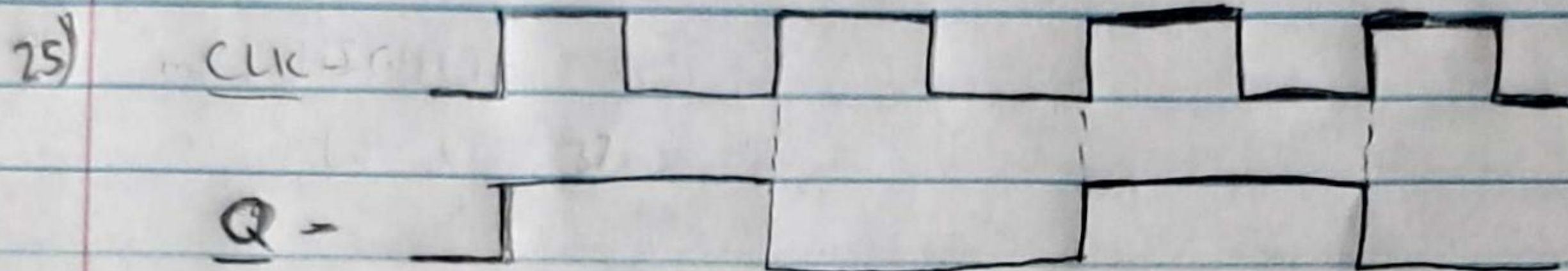

This function is dividing the frequency of the periodic waveform

2) $f = \frac{1}{t} + \frac{1}{t} = \frac{1}{30 \cdot 10^{-9}} + \frac{1}{37 \cdot 10^{-9}} = 2.7 \cdot 10^3 \text{ s}$

$f = 3.7 \cdot 10^{-3} \text{ Hz}$

MIN. HIGH = 30 ns

MIN. LOW = 37 ns