

Midterm 1

Ch. (1)

1) a) D0 - $t_w = 1$
 $T = 1$

$$DC = (2^{ms}/1^{ms}) 100\% = \boxed{100\%}$$

D1 - $t_w = 2$, $T = 2$ $DC = (2^{ms}/2^{ms}) 100\% = \boxed{100\%}$

D2 - $t_w = 4$, $T = 4$ $DC = (4^{ms}/4^{ms}) 100\% = \boxed{100\%}$

D3 - $t_w = 8$, $T = 8$ $DC = (8^{ms}/8^{ms}) 100\% = \boxed{100\%}$

, from 0 to 15.

b) The sequence of numbers represents a sequence of bits.

2) NAND gate

| A | B | X | XX |
|---|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

$X = EN$

$\neg X = \sim EN$



3) $f = 4 \text{ MHz} \Rightarrow$
(bits/s)

a) Bit rate. $T = 1/f = 1/4 \text{ MHz} = (1/4) \cdot (1 \text{ s}) = \boxed{4 \mu\text{s}}$
↑
bits length

* Serial b) Bit rate $T = 1/f = 1/4 \text{ MHz} = (1/4) \cdot (64) = \boxed{16 \mu\text{s}}$

Ch. 2

2) a) 1024 (decimal) -

$$1024 = 2^{10} = \boxed{10000000000}$$

b) 0xB BBB (hex) -

(hex) (binary) (decimal)

$$0 = 0000$$

$$B = 1011 - 1$$

$$\begin{array}{cccc} B & B & B & B \\ \hline 1011 & 1011 & 1011 & 1011 \end{array} \Rightarrow \boxed{1011101110111011}$$

c) -2048 (decimal) -

$$-2048 = 2^{11} = \boxed{1111100000000000}$$

2) a) 65535 (decimal) -

$$\begin{array}{r} 4095 \\ 16 \overline{) 4095} \\ \underline{16} \\ 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 255 \\ 16 \overline{) 255} \\ \underline{16} \\ 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 16 \overline{) 15} \\ \underline{16} \\ 15 \end{array}$$

$$65535 \rightarrow 16 \overline{) 65535}$$

$$\begin{array}{r} 4095 \\ 16 \overline{) 65535} \\ \underline{64} \\ 1535 \\ \underline{144} \\ 95 \\ \underline{80} \\ 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 16 \overline{) 16} \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$$

$$\boxed{FFFF}$$

b) 1000100010001000 (binary)

$$\begin{array}{cccc} 8 & 8 & 8 & 8 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \boxed{FFFF \text{ (hex)}}$$

3) base 8 : 1024 (decimal)

$$1024/8 = 128 \rightarrow 0$$

$$128/8 = 16 \rightarrow 0$$

$$16/8 = 2 \rightarrow 0$$

$$2/8 = 0.25 \cdot 8 \rightarrow 2$$

$$1024 \Rightarrow \boxed{2000 \text{ (octal)}}$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ 8 \overline{) 20} \\ \underline{16} \\ 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 4 \\ 0.25 \\ \underline{.8} \\ 2.00 \end{array}$$

Ch. 2

3-25-20

4) a) $\theta = 180^\circ$, 8 bit changes

b) final Gray code: 1101

c) 16 distinct angles, $360/16 = 22.5^\circ$ angular precision

$\frac{360}{2^8}$

d) $\frac{360}{2^8} = 1.4^\circ$ angular precision

Ch. 3

1) $A(\overline{AB}) (\overline{AB}) B + A(\overline{AB}) (\overline{AB}) B$

$A(\overline{AB}) (\overline{AB}) B + A(\overline{AB}) (\overline{AB}) B$

$\overline{A} + (\overline{AB}) + (\overline{AB}) + \overline{B} + \overline{A} + (\overline{AB}) + (\overline{AB}) + \overline{B}$

XNOR GATE

| A | B | X |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |

← truth table circuit

2) a = D0, b = D1

| a | b | x |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Out: 0 1 3 3 5 7 9 11 13 15

3) 1

a)




← Tank's Low, produces red light

b)



← Tank's Low/High, produces "yellow" light

c)

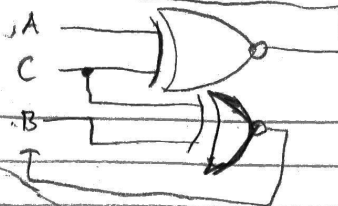

Ch. 4-

1) a)

| A | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

b)

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 1 | 1 | | |
| 01 | | | | |
| 11 | | | 1 | 1 |
| 10 | | | | |

c) D seems like the irrelevant state,

$$ABC(\bar{D} + D) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}(\bar{D} + D) = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$


$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C \\
 &= \bar{B}C(\bar{A} + A) \\
 &= \bar{B}C
 \end{aligned}$$

Ch 4

2) a)

| A | B | C | X | F | AB | 0 - 1 |
|---|---|---|---|---|----|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 00 | 1 ← $\bar{A}\bar{B}C$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | 01 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | | 10 | 1 ← $A\bar{B}C$ |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | | | |


b) $F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C = X$

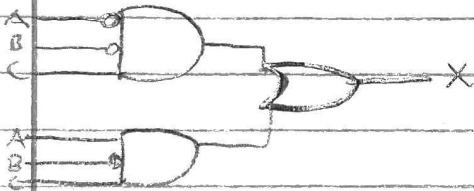

$$\bar{B}C(\bar{A} + A) = \bar{B}C$$

Ch 5

10

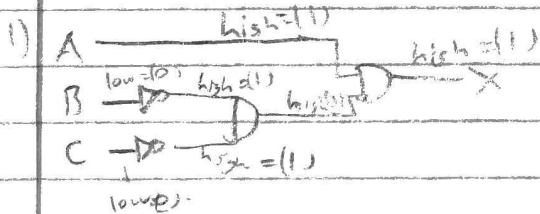

2) Yes, the desired output will be generated as the actual output will be 60ns, which is greater than the minimum 25ns.

$$60\text{ns} > 25\text{ns}$$

10ns - delay

1000ns - pulse width